CLP – Instalação e Aplicações



Componentes Básicos

- Sistema elétrico: mono, bi ou trifásico
- Disjuntor: dimensionado conforme a carga
- CLP: com tensões suportadas pelo sistema elétrico disponível
- Trilho DIN: fixação e aterramento



Componentes Básicos

- Borneira: conexões cabeadas
- Dispositivos de entrada e saída
 - Digitais: conforme a tensão de entrada
 - Analógicos: fonte de alimentação com 24V e 4mA à 20mA



- Fixar o trilho DIN para a altura e fluxo de ar conforme as necessidades dos componentes
- Acoplar as borneiras, o CLP, o disjuntor e a fonte de alimentação no trilho DIN



- Identificar a fase, tanto no disjuntor quanto na tomada de energia, e conectá-la
 - Disjuntor: teste de continuidade
 - Tomada de energia: teste de tensão alternada (chave de teste ou multímetro)



- Remover o sistema da tomada de energia elétrica
- Conectar a fase e o neutro do disjuntor na borneira
- Conectar a fase e o neutro do CLP, cada qual com com os seus pares, na borneira



- Conectar a fase e o neutro da fonte de alimentação, cada qual com com os seus pares, na borneira
- Ligar o sistema e testar:
 - Os valores de tensão da fonte de alimentação
 - Interface de comandos (IHM) do CLP



Aplicações

- Automatizar, com eficácia e eficiência, máquinas ou ambientes em uma indústria
 - Simplificar os processos
 - Reduzir o tempo
 - Diminuir os riscos de acidentes de trabalho
 - Aumentar, significativamente, o valor da produção (financeiro ou conceitual)



Obrigado...

Bom fim de semana para todos!!!



Referências

• FILHO, J. M. Instalações Elétricas Industriais. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 676 p.

RIBEIRO, M. A. Aplicações de Automação. 6 ed.
Salvador: Tek Treinamento & Consultoria Ltda, 2001.
101 p.

• CRUZ, E. C. A; ANICETO, L. A. Instalações Elétricas: **Fundamentos, Prática e Projetos**. 2 ed. São Paulo: Érica, 2012. 432 p.



Dúvidas



Obrigado...

Bom fim de semana para todos!!!

